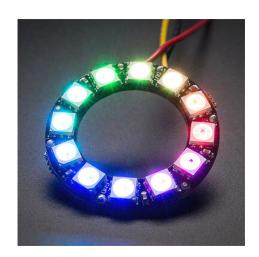


ریزپردازنده تمرین چهار




یکی از قطعات پرکاربرد در ادوات الکترونیکی RGB LED ها هستند که در سایز های مختلف و در انواع مختلفی تولید شده است. یکی از انواع آن ws2812 می باشد که در ادامه مشاهده می کنید.





همانطور که در عکس مشاهده می فرمایید این LED ها از یک خط دیتای ورودی و یک خط دیتای خروجی تشکیل شده و a cascade می شوند.

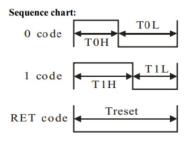برای راه اندازه هر LED باید تعدادی پالس به هر LED داده شود تا به رنگ مورد نظر در بیاید. شکل پالس به صورت زیر می باشد:



T0H	0 code, high voltage time	0.35us	±1 50ns
TIH	1 code ,high voltage time	0.7us	±1 50ns
TOL	0 code, low voltage time	0.8us	±1 50ns
TIL	1 code ,low voltage time	0.6us	±1.50ns
RES	low voltage time	Above 50µs	








دقت کنید که زمان های نوشته شده ممکن است برای LED پارت نامبر های مختلف تغییراتی داشته باشند و در برنامه نویسی باید طوری نوشته شود که این زمان ها قابل مقدار دهی باشند. همچنین برای هر LED باید ۲۴ پالس معادل ۲۴ بیت تولید شود که معادل رنگی آن به شکل زیر میباشد:

	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	В7	В6	В5	B4	В3	B2	B1	В0
- 1																								

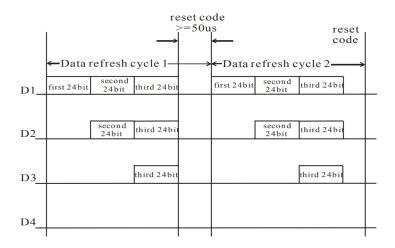با توجه به توضیحات داده شده یعنی اگر ۱۰ تا LED داشته باشیم برای هر بار تنظیم کردن عکس آنها نیاز به ۲۴۰ پالس پشت سر هم داریم.در شکل زیر بهتر میتوانید این مسئله را مشاهده فرمایید:



مجددا در این تمرین میخواهیم یک لایبراری توسعه دهیم که در آن بتوانیم به سادگی تعداد n LED را مقدار دهی کنیم تا به رنگ مورد نظر در بیایند. فایل هدر در ادامه آمده است.در این تمرین مشخصات struct مورد نیاز خالی آمده است تا شما به دلخواه و به بهترین شکلی که میتوانید پارامتر های مورد نیاز را در آن قرار دهید.همچنین فایل هایی که لازم است را include کنید.(هدف این سوال حل این مسئله با تایمر است)



## ریزپردازنده تمرین چهار



```
typedef struct
{
    uint8_t R;
    uint8_t G;
    uint8_t B;
}color_t;

typedef struct
{
//fill here
}led_conf_t;

void set_color(led_conf_t *rgb_led, color_t *colors, uint16_t led_num);
#endif
```

## حال به سوالات زیر پاسخ دهید:

- ۱. آیا بدون تایمر و فقط با دستورات پین میتوانستید این کار را انجام دهید؟چالش های آنرا توضیح دهید؟
  - ۲. به نظرم شما با چه پریفرال های دیگری از میکرو کنترلر میتوانستیم این کار را انجام دهیم؟
    - ٣. ايا براى تعداد LED ها محدوديتي وجود دارد؟

- ۱. پیاده سازی عملی دلخواه بوده و نیم نمره اضافه دارد.
  - ۲. لطفا دیتاشیت را مطالعه فرمایید.
  - ۳. در صورت ابهام به بنده ایمیل بزنید.
- ۴. کد حتما مرحله به مرحله باید گیت شود(فولدر git. باید در پوشه ای که تحویل می دهید باشد).
  - ۵. صرفا تمرینهایی که از طریق moodle ارسال شوند بررسی خواهند شد.